



Física

Circuitos com  
Tensão Alternada

*filofima*


Ref.: 221222

1 de 31



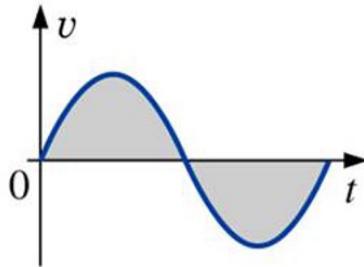
# Sinais Cíclicos


- Entre os possíveis sinais cíclicos um particularmente importante é o senoidal.



Senoidal

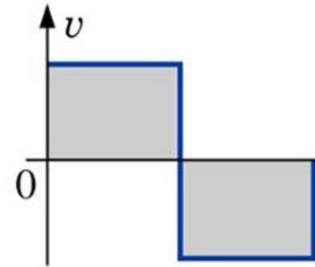

Onda Quadrada

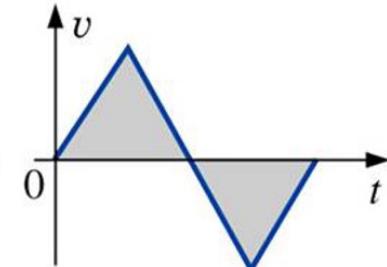

Onda Triangular




Ref.: 221222

2 de 31


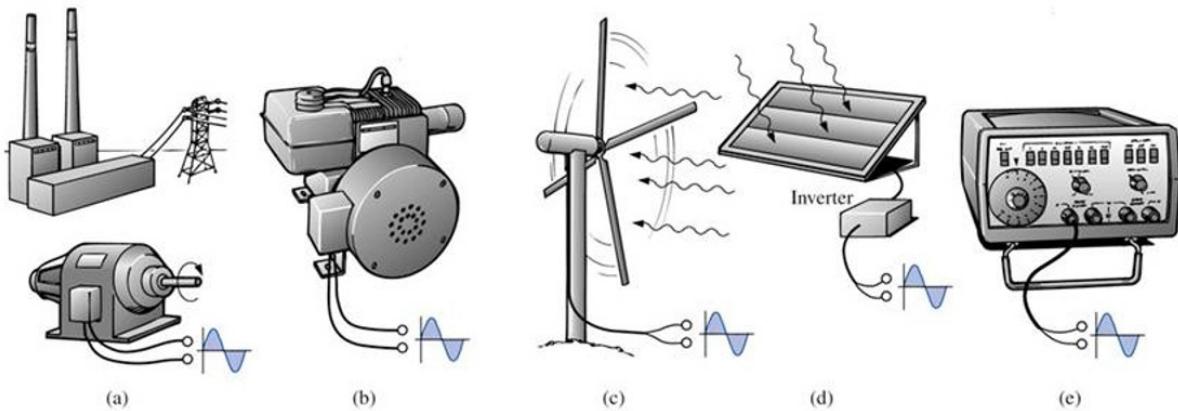
# Exemplos

- Algumas fontes de tensão alternada (AC): (a) planta geratriz; (b) gerador AC portátil ; (c) estação eólica; (d) painel solar (DC antes do inversor); (e) gerador de função.



Ref.: 221222


3 de 31


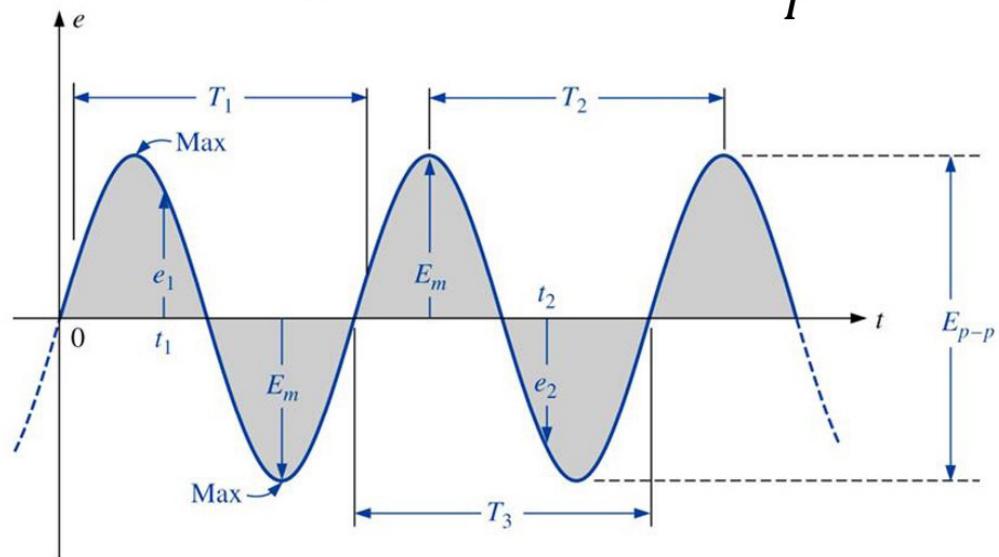
# Sinal Senoidal

- Anatomia de uma tensão alternada.

$$e = E_m \cdot \operatorname{sen}(\omega \cdot t), \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$





Ref.: 221222

4 de 31


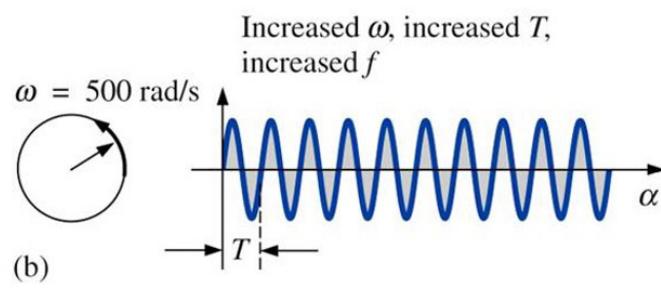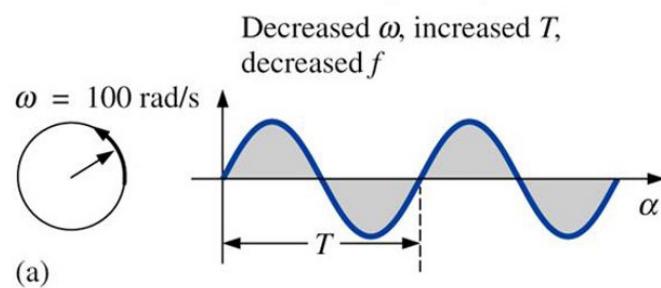
# Sinal Senoidal

- A frequência é a “alma” do sinal:  $f = 1/T$




Ref.: 221222

5 de 31




# Relações de Fase


- Tensão e corrente estão em fase

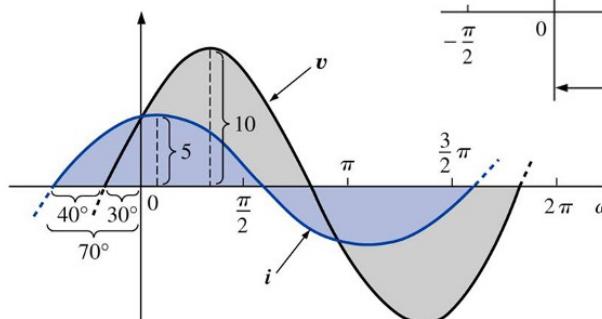

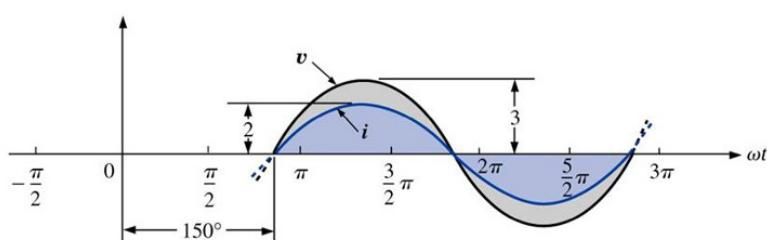- A tensão está adiantada  $160^\circ$  em relação à corrente



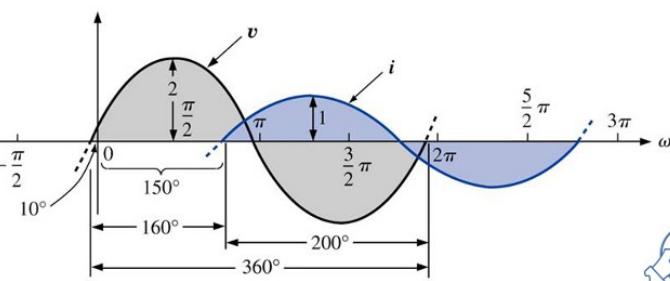- A corrente está adiantada  $40^\circ$  em relação à tensão




Ref.: 221222

6 de 31


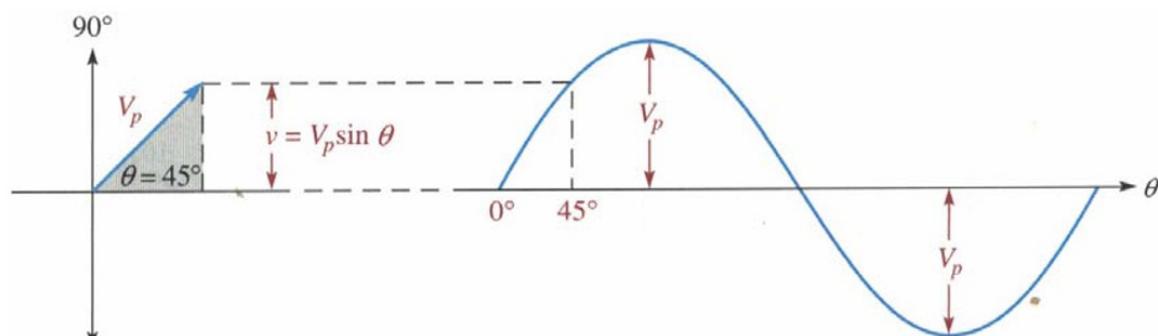
# Onda Senoidal e Fasor

- Geração de uma onda senoidal através da projeção vertical de um vetor girante (fasor)




Ref.: 221222

7 de 31


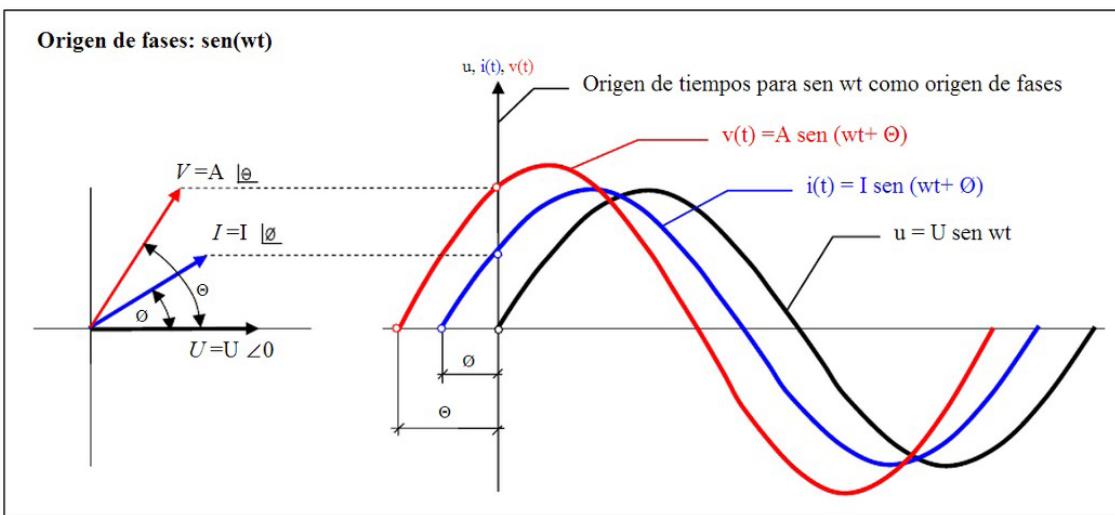
# Diferença de Fase

- Onda senoidal e correspondente fasor em diferentes fases.




Ref.: 221222

8 de 31


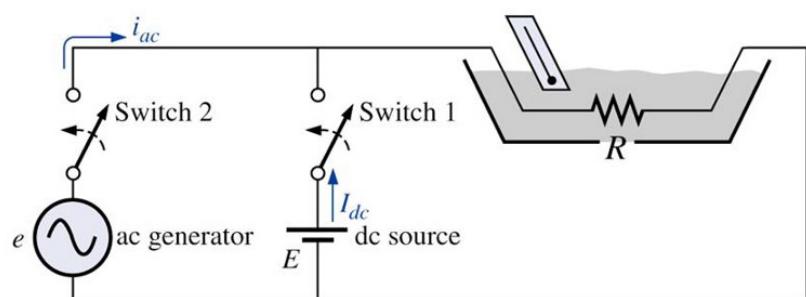
# Valor Eficaz

- Arranjo experimental para estabelecer relação entre as quantidades AC e DC.



- Valor quadrático médio (RMS - root mean square)

$$\langle P_{AC} \rangle \equiv P_{DC} \quad \rightarrow \quad \langle P_{AC} \rangle = U_{ef} I_{ef} \cos \varphi \quad \rightarrow \quad I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [I(t)]^2 dt}$$

$$I_{ef} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} \cong 0,7071 I_{max} \quad U_{ef} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \cong 0,7071 U_{max}$$



Ref.: 221222

9 de 31



# Circuitos AC


- Tem-se combinações de bipolos resistor ( $R$ ), indutor ( $L$ ) e capacitor ( $C$ ).

	Tensão	Corrente
Série	$U(t) = U_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$	$I(t) = I_{\max} \sin(\omega t)$
Paralelo	$U(t) = U_{\max} \sin(\omega t)$	$I(t) = I_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$

$$\omega = 2\pi f$$

$\varphi$  é função de  $f$

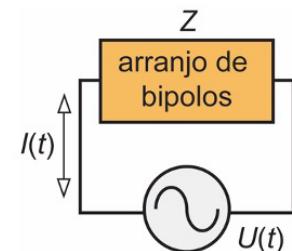- Busca-se encontrar em cada circuito
  - a impedância,  $Z$
  - a diferença de fase,  $\varphi$ , entre tensão e corrente
  - o fator de potência do circuito,  $(FP)_{\text{circ}}$
  - a potência dissipada média,  $P_{\text{méd}}$
  - as condições de ressonância e as propriedades dos circuitos RLC-série e RLC-paralelo



Ref.: 221222

10 de 31



# Círculo Resistivo

- Resistores convertem energia elétrica em energia térmica (efeito Joule).

- Sinal


$$U(t) = U_{max} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

- Tensão na resistência

$$U_R = R \cdot I$$

- Lei de Kirchhoff

$$U(t) = U_R(t)$$

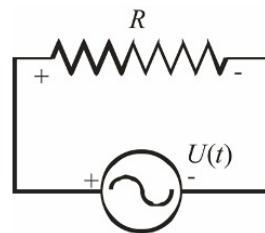


Ref.: 221222

11 de 31


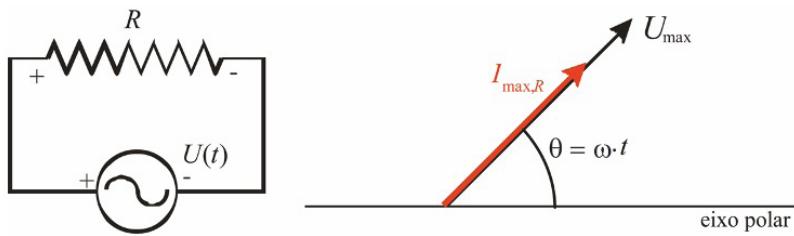
# Círculo Resistivo


- Resistores convertem energia elétrica em energia térmica (efeito Joule).



## Propriedades

Impedância	$Z = R$
Diferença de fase	$\varphi = 0$
Fator de potência (do circuito)	$(FP)_{circ} = 1$
Potência média	$P_{mád} = \frac{U_{máx}I_{máx}}{2}$

**$I(t)$  e  $U(t)$  em fase**

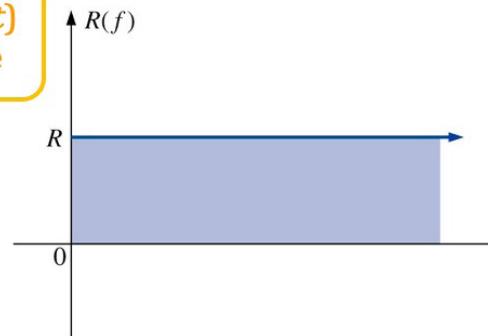

Ref.: 221222

12 de 31



# Círculo Capacitivo

- Capacitores armazenam energia elétrica.

- Sinal


$$U(t) = U_{max} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

- Tensão no capacitor

$$U_C = \frac{Q}{C} \quad Q = \int I dt$$

- Lei de Kirchhoff

$$U(t) = U_c(t)$$

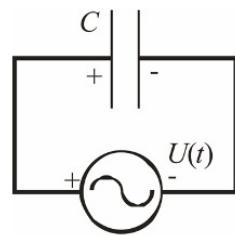



Ref.: 221222

13 de 31




# Círcuito Capacitivo

- Propriedades

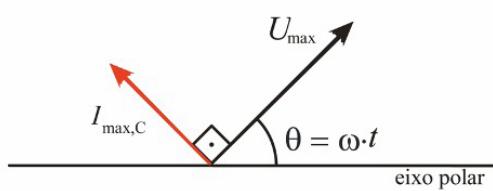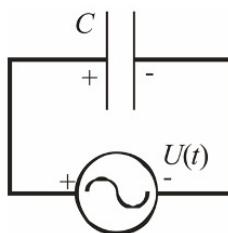

Propriedades	
Impedância	$Z = X_C$
Diferença de fase	$\varphi = \frac{\pi}{2}$
Fator de potência (do circuito)	$(FP)_{circ} = 0$
Potência média	$P_{méd} = 0$

*I(t) está adiantada em relação à U(t)*

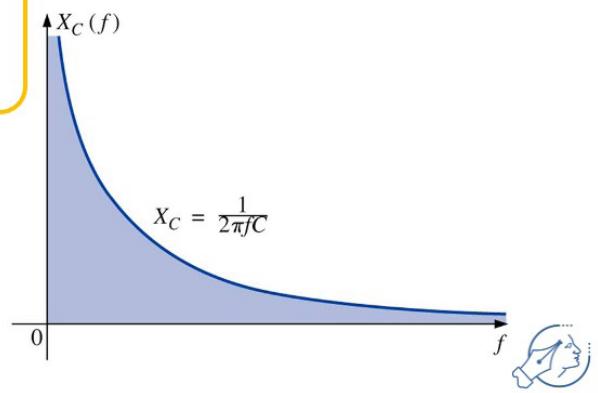


Ref.: 221222

14 de 31



# Círculo Indutivo

- Indutores armazenam energia magnética.

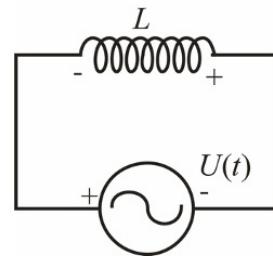

- Sinal

$$U(t) = U_{max} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

- Tensão no indutor

$$U_L = L \frac{dI}{dt}$$

- Lei de Kirchhoff

$$U(t) = U_L(t)$$





Ref.: 221222

15 de 31




# Círcuito Indutivo

- Propriedades

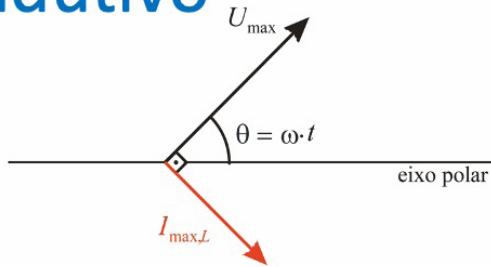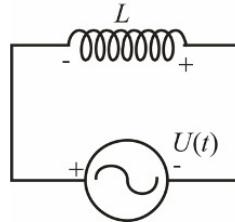

Propriedades	
Impedância	$Z = X_L$
Diferença de fase	$\varphi = -\frac{\pi}{2}$
Fator de potência (do circuito)	$(FP)_{circ} = 0$
Potência média	$P_{mád} = 0$

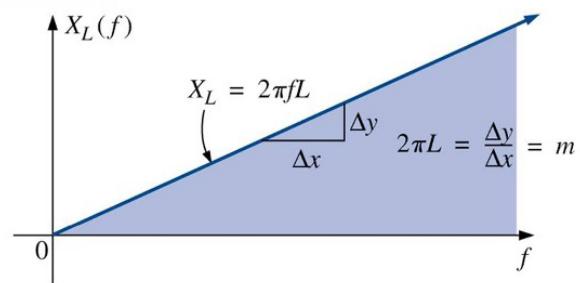*I(t) está  
atrasada em  
relação à U(t)*





Ref.: 221222

16 de 31



# Círculo RC

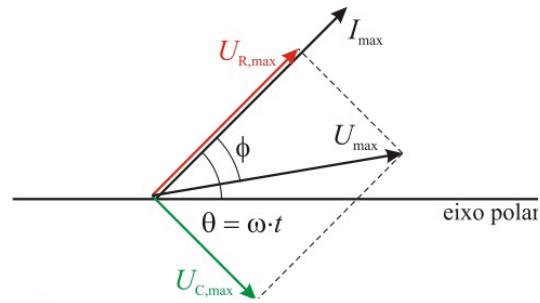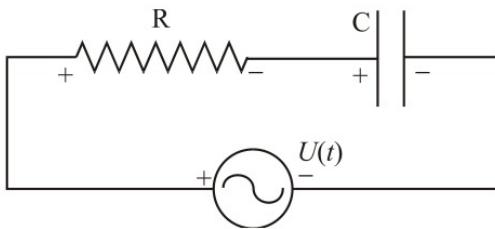

## Propriedades

Impedância  $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$

Diferença de fase  $\varphi = \tan^{-1} \left( -\frac{X_C}{R} \right)$

Fator de potência (do circuito)  $(FP)_{circ} = \frac{R}{Z} = \cos \varphi$

Potência média  $P_{méd} = \frac{U_{máx} I_{máx}}{2} \cos \varphi$



***U(t) está atrasada em relação à I(t)***

Ref.: 221222

17 de 31



# Círculo RL

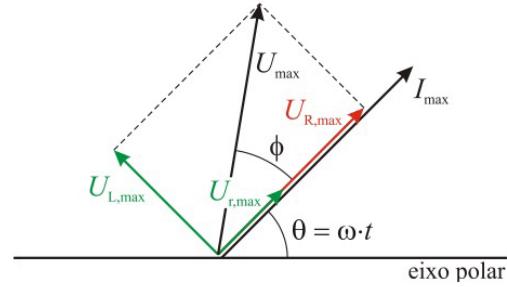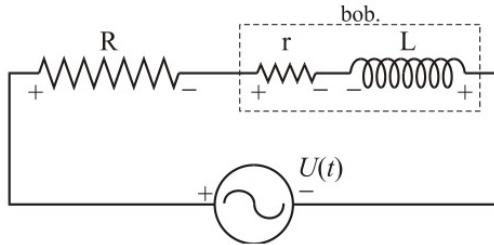

## Propriedades

Impedância	$Z = \sqrt{(R + r)^2 + X_L^2}$
Diferença de fase	$\varphi = \tan^{-1} \left( \frac{X_L}{R + r} \right)$
Fator de potência (do circuito)	$(FP)_{circ} = \frac{R + r}{Z} = \cos \varphi$
Potência média	$P_{m\acute{e}d} = \frac{U_{m\acute{a}x} I_{m\acute{a}x}}{2} \cos \varphi$

**$U(t)$  está adiantada em relação à  $I(t)$**



Ref.: 221222

18 de 31





# Filtro Passa Baixa

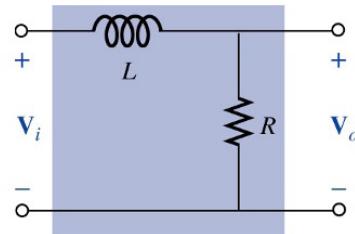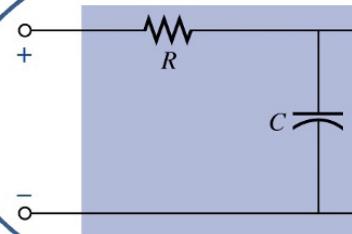


## Propriedades

Fração tensão de saída  $\frac{V_0}{V_i} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{X_C}\right)^2}}$

Diferença de fase  $\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{R}{X_C}\right)$

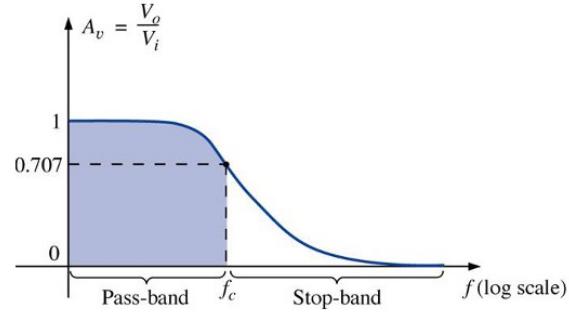Frequência de corte  $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$





Ref.: 221222

19 de 31





# Filtro Passa Alta

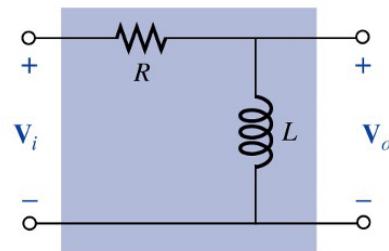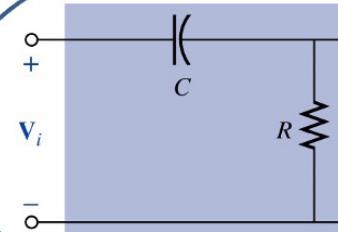


## Propriedades

Fração tensão de saída  $\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{X_C}{R}\right)^2}}$

Diferença de fase  $\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$

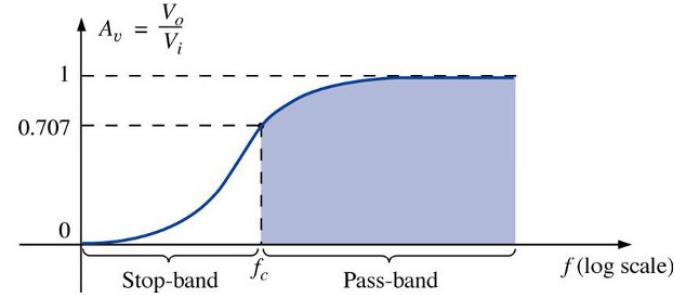Frequência de corte  $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$




Ref.: 221222

20 de 31



# Filtro Banda de Atenuação

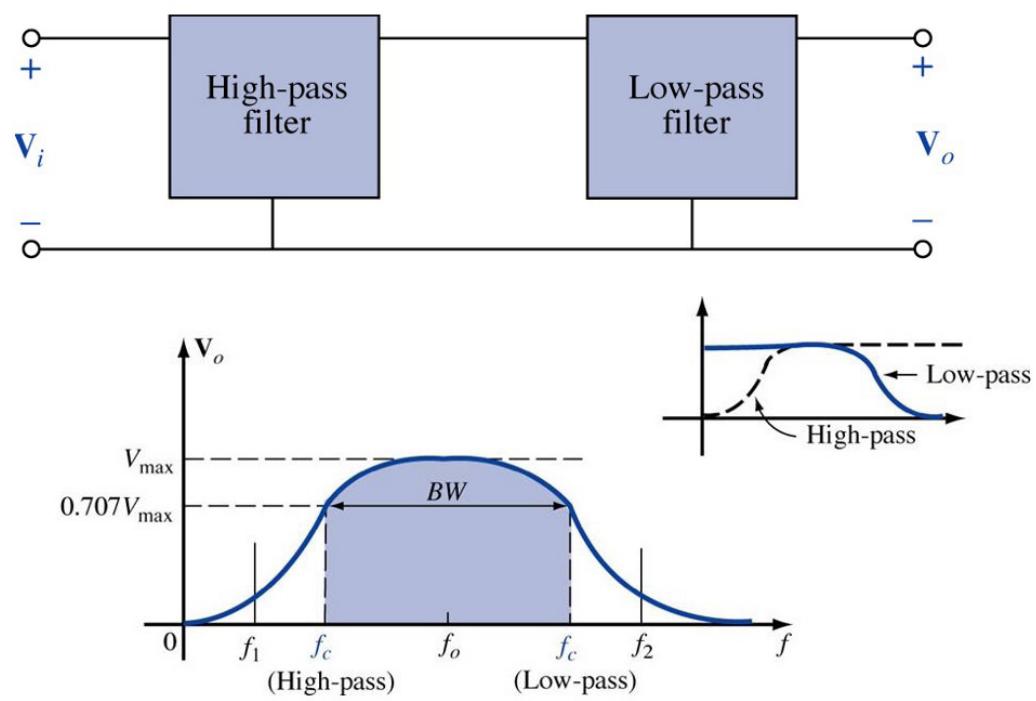


Ref.: 221222

21 de 31



# Circuito RLC-série

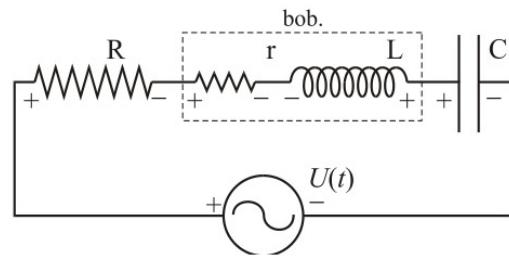

- Sinal

$$U(t) = U_{max} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

- Lei de Kirchhoff

$$U(t) = U_R(t) + U_{bob}(t) + U_C(t)$$





Ref.: 221222

22 de 31



# Círculo RLC-série

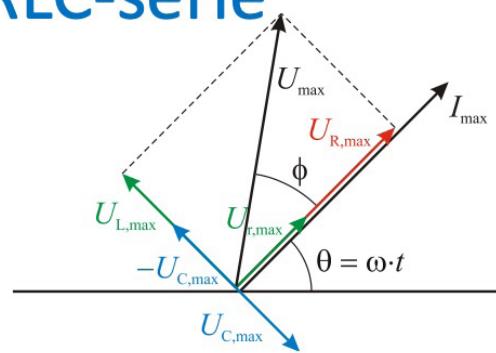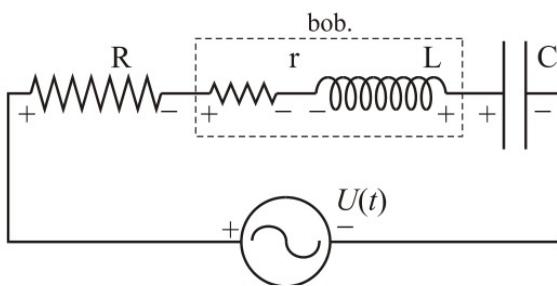

## Propriedades

Impedância  $Z = \sqrt{(R + r)^2 + (X_L - X_C)^2}$

Diferença de fase  $\varphi = \tan^{-1} \left( \frac{X_L - X_C}{R + r} \right)$

Fator de potência (do circuito)  $(FP)_{circ} = \frac{R + r}{Z} = \cos \varphi$

Potência média  $P_{méd} = \frac{U_{máx} I_{máx}}{2} \cos \varphi$





Ref.: 221222

23 de 31



# Circuito RLC-série

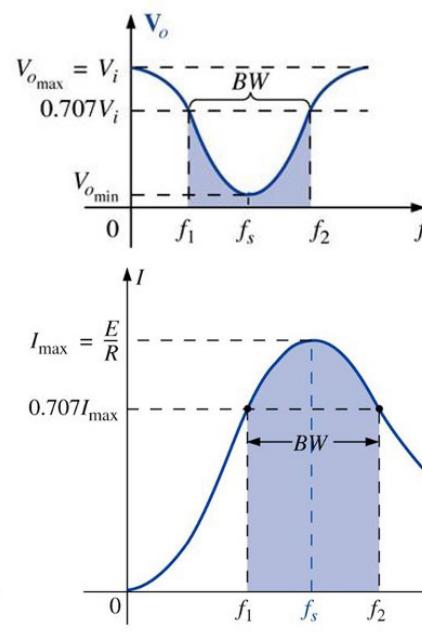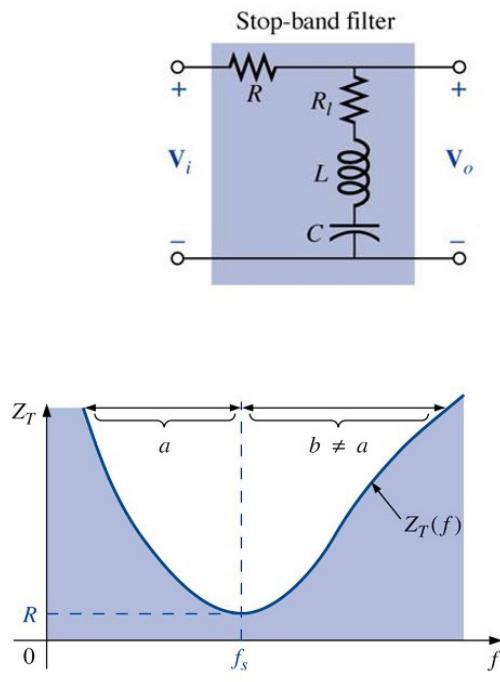



Ref.: 221222

24 de 31



# Propriedades RLC-série

$f < f_s$	$\varphi < 0$	círculo capacitivo	$U$ atrasado em relação a $I$
$f > f_s$	$\varphi > 0$	círculo indutivo	$U$ adiantado em relação a $I$
$f = f_s$	$\varphi = 0$	círculo resistivo	$U$ e $I$ estão em fase

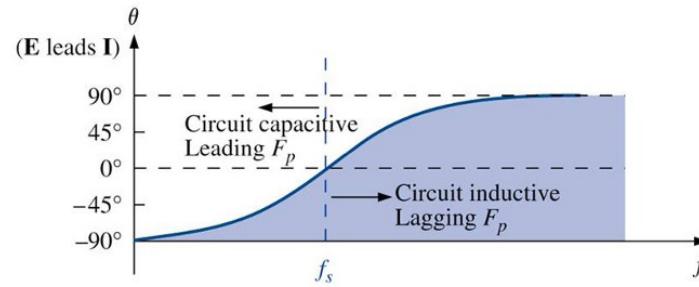
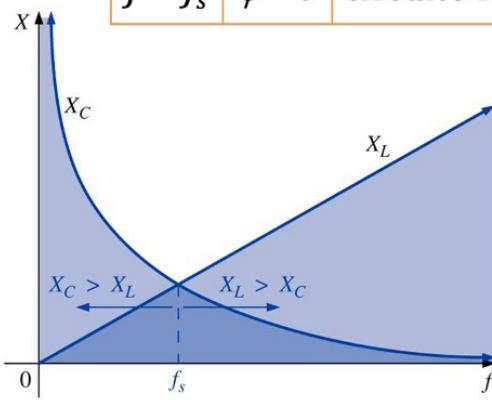


Ref.: 221222

25 de 31



# Círcuito RLC-paralelo (ideal)

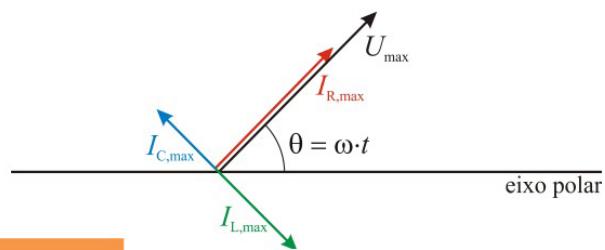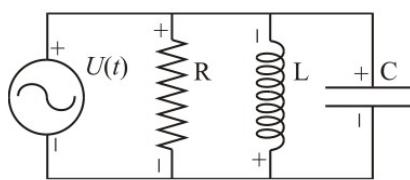

## Propriedades

Impedância  $Z = \left[ \left( \frac{1}{R} \right)^2 + \left( \frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$

Diferença de fase  $\varphi = \tan^{-1} \left[ R \left( \frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} \right) \right]$

Fator de potência (do circuito)  $(FP)_{circ} = \frac{Z}{R} = \cos \varphi$

Potência média  $P_{méd} = \frac{U_{máx} I_{máx}}{2} \cos \varphi$





Ref.: 221222

26 de 31



# Circuito RLC-paralelo (real)

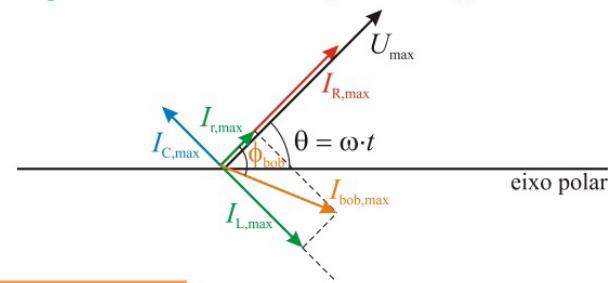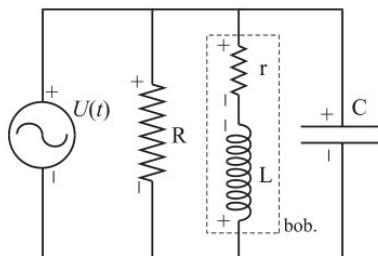

## Propriedades

**Impedância**

$$Z = \left[ \left( \frac{1}{R} + \frac{r}{r^2 + X_L^2} \right)^2 + \left( \frac{1}{X_C} - \frac{x_L}{r^2 + X_L^2} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$$

**Diferença de fase**


$$\varphi = \tan^{-1} \left[ \frac{R}{X_C} \left( \frac{r^2 + X_L(X_L - X_C)}{X_L^2 + r(R+r)} \right) \right]$$

**Fator de potência (do circuito)**

$$(FP)_{circ} = Z \left( \frac{1}{R} + \frac{r}{r^2 + X_L^2} \right) = \cos \varphi$$

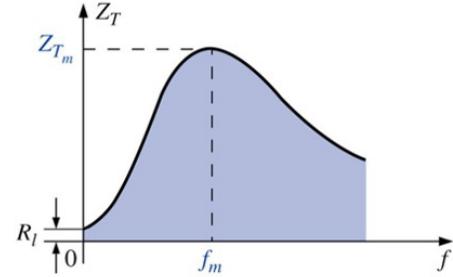**Potência média**

$$P_{mád} = \frac{U_{máx} I_{máx}}{2} \cos \varphi$$





Ref.: 221222

27 de 31



# Propriedades RLC-paralelo

$f < f_s$	$\varphi > 0$	círculo capacitivo	$I$ adiantado em relação a $U$
$f > f_s$	$\varphi < 0$	círculo indutivo	$I$ atrasado em relação a $U$
$f = f_s$	$\varphi = 0$	círculo resistivo	$I$ e $U$ estão em fase

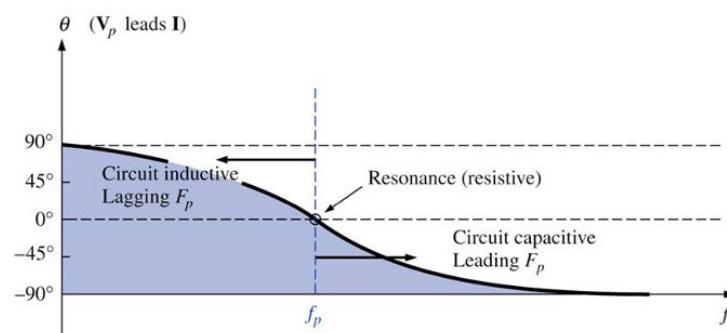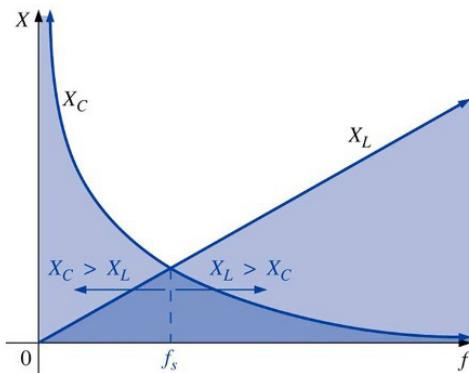

Ref.: 221222

28 de 31





## Receptor Elementar (AM)


Na antena do receptor é induzida uma combinação de sinais de rádio de todas as emissoras (ondas eletromagnéticas sobrepostas).

- Em um “círcuito tanque” (LC em paralelo), o capacitor variável (CV) permite sintonizar o sinal desejado, através do fenômeno da ressonância.





# Receptor Elementar (AM)

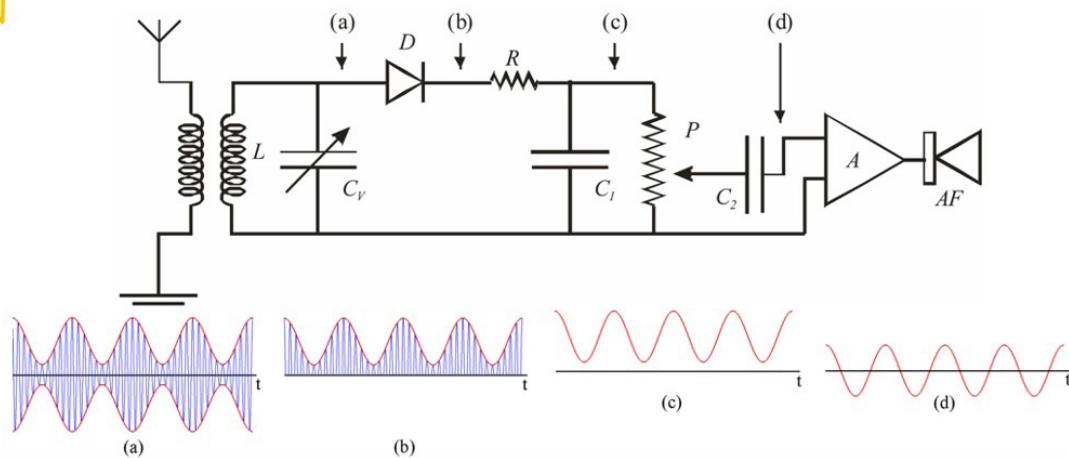

A “portadora” (em azul) é modificada pelo sinal de áudio, apresentando as bandas laterais superior e inferior (em vermelho)

A tensão sintonizada passa por um diodo detector ( $D$ ) que “demodula” (retifica) o sinal, conduzindo apenas uma das bandas laterais

Após o filtro passa baixa ( $RC_1$ ), continua no circuito apenas o sinal da banda superior (sinal de áudio)

O capacitor  $C_2$  deixa passar apenas o sinal de áudio que é amplificado em  $A$  e encaminhado ao auto-falante  $AF$

Ref.: 221222

30 de 31



## Referências

- Boylested, R. L. Introdução à análise de circuitos. 10<sup>a</sup> ed. São Paulo: Pearson, 2007.
- Tipler, P. A. e Mosca, G. Física para cientistas e engenheiros, Vol. 2. 5<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- Young, H. D. e Freedman, R. A. Física III. 12<sup>a</sup> ed. São Paulo: Pearson, 2009.
- Lauricella, A. F. et al. Complementos de Física (Laboratório). UNIP: São Paulo, 2010.
- <http://dc407.4shared.com/doc/P2sDie5a/preview.html>
- <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAA6x4AF/fasores>



Ref.: 221222

31 de 31

